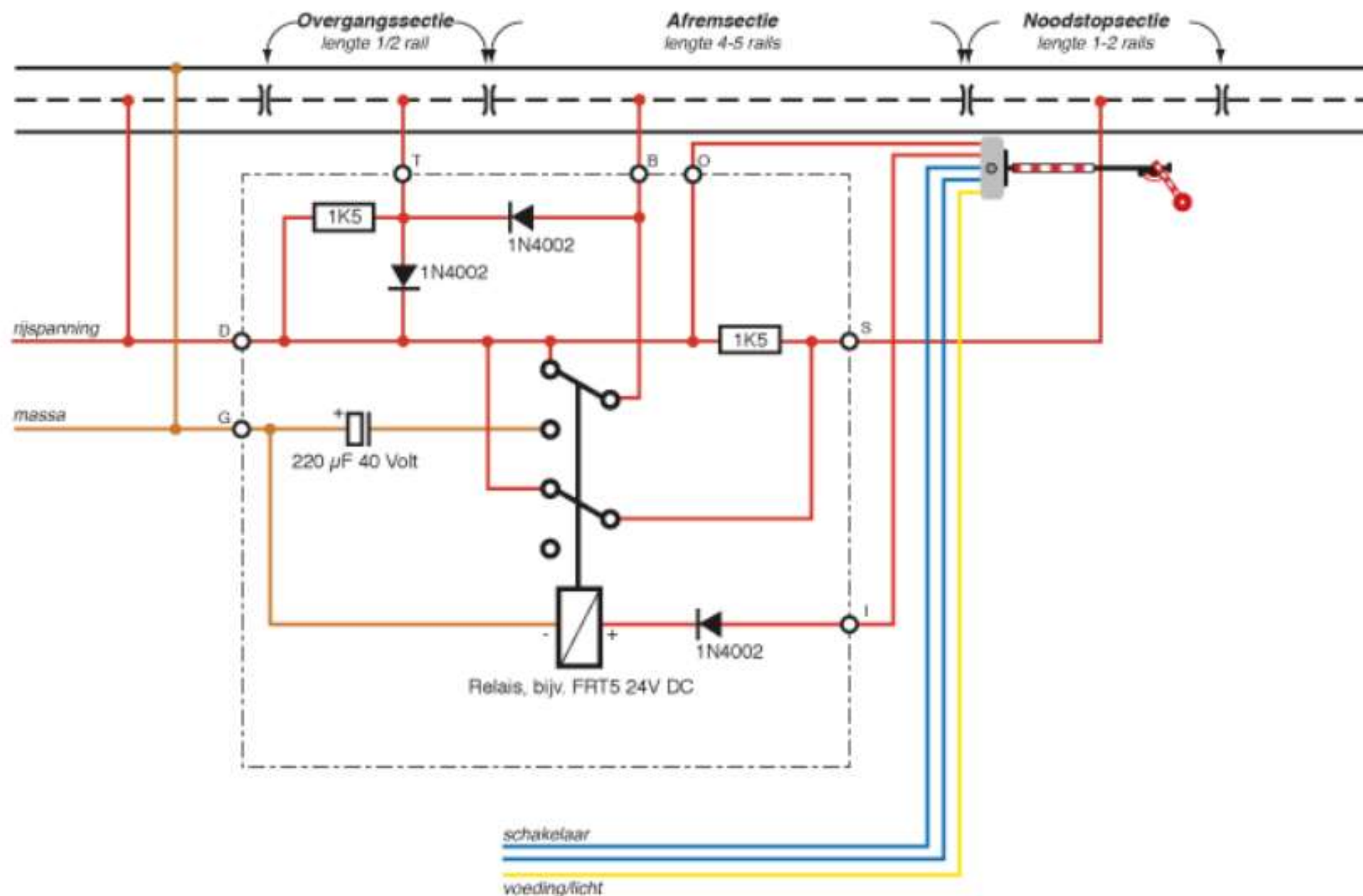


Løsning med et simpelt monostabelt relæ



Bistable relæer er sværere at opnå og ofte dyrere end enkle monostabile relæer. Kan det også gøre det? Ja! For eksempel ved at gøre smart brug af kontakten til stopafsnittet på signalet. Du vil finde sådan kontakt på Viessmann-signalerne og de gamle Märklin-arm signaler. I stedet for stopafsnittet skifter kontakten nu signalmodulet, hvilket igen får toget til at stoppe. Hvis du skal eftermontere: Relæet er trukket her i **strømtilstand**.